

例 6.17 异步复位 D 触发器

```

module as_DFF(d,clr,clk,qout);
    input [7:0] d; input clr,clk; output reg [7:0] qout;
    always @(posedge clk or posedge clr)
        begin
            if (clr) qout<=8'h00;
            else qout<=d;
        end
endmodule

```

 


图 6.12 例 6.17 的仿真时序 (QuartusII)

比较例 6.16 和例 6.17 可以看到，同步复位必须在时钟 clk 的控制下进行，而异步复位可在任何时候由复位端 clr 控制进行。

锁存器一般是电平敏感型。例 6.18 给出了一个 4 位锁存器的实例。

例 6.18 4 位锁存器

```

module latch_4(d,clr,set,ld,qout);
    input [3:0] d; input clr,set,ld; output reg [3:0] qout;
    always @(*)
        begin
            if (clr) qout<=4'h0;
            else if (set) qout<=4'hf;
            else if (ld) qout<=d;
            else qout<=qout;
        end
endmodule

```

本例中，输入数据为 d，复位信号为 clr，置位信号为 set，锁存信号为 ld，输出为 qout。其仿真时序如图 6.13 所示。

 


图 6.13 例 6.18 的仿真时序 (QuartusII)

请注意，如果 clr 和 set 出现同时为“1”的情况，电路应怎样工作？其工作过程如图 6.14 所示。这是因为根据 if-else 语句的顺序性，clr 获得优先执行权。

 


图 6.14 clr 和 set 同时为“1”时的仿真时序 (QuartusII)

6.2.2 移位寄存器设计

例 6.19 描述了一个一般形式的移位寄存器。其仿真时序如图 6.15 所示。

例 6.19 一般形式的移位寄存器

```

module G_shift_reg (mode,clr,clk,rin,lin,parin,qout);
    parameter size=8 ;
    input [1:0] mode; input clr,clk,rin,lin; input [size-1:0] parin;
    output reg [size-1:0] qout;
    always @(posedge clk or posedge clr)
    begin
        if (clr) qout<= 0;
        else
            case (mode)
                2'b00: qout<={lin,qout[size-1:1]}; //右移
                2'b01: qout<={qout[size-2:0],rin}; //左移
                2'b10: qout<=parin; //并行输入
                default: qout<= qout;
            endcase
        end
    end
endmodule

```

 


图 6.15 例 6.19 仿真时序 (QuartusII)

例 6.20 描述了一个产生 m 序列 (也称 PN 序列或伪随机序列) 的移位寄存器, 由 7 个寄存器生成一种 m 序列或最大长度移位序列, $m=2^7-1$ 。产生 m 序列的多项式为: $D^7+D^1+D^0$ 。 m 序列的初始状态可用一输入 a 控制。

例 6.20 生成 m 序列的移位寄存器

```

module pn_g(clk,rst,a,pn);
    input clk;           //system clock 系统时钟
    input rst;           //system reset 系统复位
    input [6:0] a;       //shifter initial state 移位初始状态
    output pn;           //coding output 编码输出
    reg [6:0] register; wire pn;
    always@(posedge clk)
        begin
            if (rst) register<=a;
            else begin register[6:0]<={register[5:0],register[0]^register[6]}; end
                //D7+D1+D0
        end
    assign pn = register[6];
endmodule

```

其仿真时序如图 6.16 所示。

 


图 6.16 例 6.20 的仿真时序 (QuartusII)

6.2.3 计数器设计

例 6.21 描述了一个参数化可变模加/减法计数器。其中 din 是预置数，clk、rst、ld、u_d 和 qout 分别是时钟、复位、加载、加/减计数控制和计数输出。其仿真时序如图 6.17 所示。

例 6.21 参数化可变模加/减法计数器

```

module cnt_updown_p(din,clk,rst,ld,u_d,qout);
  parameter size=10;
  input [size-1:0] din; input clk,rst,ld,u_d;
  output reg [size-1:0] qout;
  always@(posedge clk)
  begin
    if (rst) qout<=0;
    else if (ld) qout<=din;
    else if (u_d) qout <=qout+1;
    else qout <=qout-1;
  end
endmodule

```

 


图 6.17 例 6.21 仿真时序 (QuartusII)

例 6.22 描述了一个通用参数化 Johnson 计数器。该计数器的计数状态具有相邻计数输出只有一位发生改变的特点。一般 n 位 Johnson 计数器有 $2n$ 个计数状态。例如， n 为 4 位情况下输出为：0000→0001→0011→0111→1111→1110→1100→1000→0000→...

例 6.22 通用参数化 Johnson 计数器

```

module Johnson_p(clk,rst,qout);
  parameter size=10;
  input clk,rst;
  output reg [size-1:0] qout;
  always@(posedge clk)
  begin
    if (rst) qout<=0;
    else qout<={qout[size-2:0], ~qout[size-1]};
  end
endmodule

```

```

end
endmodule

```

其仿真时序如图 6.18 所示。

 


图 6.18 例 6.22 仿真时序 (QuartusII)

6.2.4 分频器设计

在分频比为偶数时，得到占空比为 50% 的分频输出波形是很容易的，但在分频比为奇数时，则不能获得占空比为 50% 的分频输出。例如：


例 6.23 任意倍数计数分频器

```


module div_cnt (clk,rst,div,clkout);
    parameter size=4;
    input clk,rst; input [size-1:0] div;
    output clkout;
    reg [size-1:0] qout;
    always@(posedge clk)
        begin if (rst|| (qout==(div-1))) qout<=0;else qout<=qout+1; end
    assign clkout=(qout<=(div/2-1))?1:0;
endmodule

```

 在分频比为 4 和 5 时，其仿真时序如图 6.19 (a) 和 (b) 所示。。



(a) 分频比为偶数 4 时的仿真时序 (QuartusII)

 

(b) 分频比为奇数 5 时的仿真时序 (QuartusII)

图 6.19 例 6.23 的仿真时序

可以看到，分频比为偶数 4 时，可以得到占空比为 50% 的输出 `clkout`，而分频比为奇数 5 时，则得不到占空比为 50% 的输出，因此，必须加以改进。

一般在分频比为奇数时，为得到 50% 的占空比可使用两个计数器，分别利用时钟的上升沿和下降沿。例如：

例 6.24 奇数分频器

```

module div_odd (clk,rst,div,clkout);
    parameter size=4;
    input clk,rst; input [size-1:0] div;
    output clkout;
    reg [size-1:0] qout1,qout2; reg clkout1,clkout2;
    always@(posedge clk)
        begin
            if(rst||(qout1==(div-1))) qout1<=0;else qout1<=qout1+1;
            if(qout1<=(div/2-1)) clkout1<=1; else clkout1<=0;
        end
    always@(negedge clk)
        begin
            if (rst||(qout2==(div-1))) qout2<=0;else qout2<=qout2+1;
            if (qout2<=(div/2-1)) clkout2<=1; else clkout2<=0;
        end
    assign clkout=clkout1|| clkout2;
endmodule

```

其仿真时序如图 6.20 所示。


```

begin
  if (read)
    begin
      case(addr)
        4'd0:data<=8'd2; 4'd1:data<=8'd4; 4'd2:data<=8'd5;
        4'd3:data<=8'd1;4'd4:data<=8'd3; 4'd5:data<=8'd56;
        4'd6:data<=8'd122; 4'd7:data<=8'd200;4'd8:data<=8'd124;
        4'd9:data<=8'd232; 4'd10:data<=8'd241; 4'd11:data<=8'd252;
        4'd12:data<=8'd21; 4'd13:data<=8'd32; 4'd14:data<=8'd9;
        4'd15:data<=8'd11;
      endcase
    end
  else data<=8'dz;
end
endmodule

```

 


图 6.21 例 6.25 的仿真时序 (QuartusII)

2. 基于 Verilog HDL 的 RAM 的设计

例 6.26 给出了一个基于 Verilog HDL 的 16×8 ROM 设计实例。其仿真时序如图 6.22 所示。

例 6.26 16×8 的 RAM

```

module ram_16x8(clk,cs,rw,addr,din,dout);
  input clk,cs,rw; input [3:0] addr; input [7:0] din;
  output reg [7:0] dout;
  reg [7:0] ramb [15:0];
  always@(posedge clk)
  begin
    if (cs)
      begin
        if (rw) dout<=ramb[addr];
        else ramb[addr]<=din;
      end
  end
endmodule

```



```

end
else dout<=8'dz;
end
endmodule

```

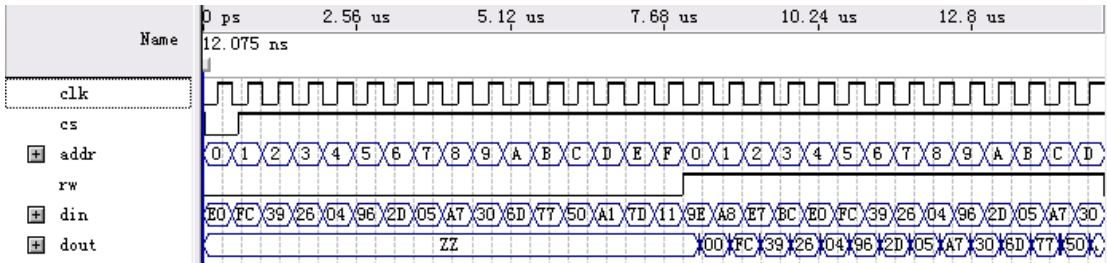


图 6.22 例 6.26 的仿真时序 (QuartusII)

6.3.2 基于 LPM 函数的存储器设计

存储器也可以通过 MegaWizard Plug-in Manager 进行设计。其具体方法已在第 3 章详细介绍过，此处不再赘述。


6.4 有限状态机设计

6.4.1 有限状态机的基本结构


有限状态机 (FSM, Finite State Machine) 在数字电路设计，特别是需要对高速器件进行控制的设计中起着重要的作用。其优点是：控制灵活，结构简单，可靠性高，实现速度快，等等。

有限状态机根据是否受同一个时钟控制，分为同步和异步两种类型，即受同一个时钟控制的有限状态机称为同步状态机，否则，称为异步状态机。这里主要介绍同步状态机。

 一般同步状态机的基本结构如图 6.23 所示，有两种类型。可以看到，状态机的输出仅与当前状态有关的，称为摩尔 (Moore) 型状态机；状态机的输出不仅与当前状态有关还与当前输入有关的，称为米里 (Mealy) 型状态机。



(a) 摩尔 (Moore) 型状态机

 

(b) 米里 (Mealy) 型状态机

图 6.23 同步状态机的基本结构


由图 6.23 还可以看到,不论是摩尔型还是米里型状态机,均含有下一状态的组合输入电路。该电路根据当前输入和当前状态决定状态存储时序逻辑电路的输入,并据此决定下一个状态的情况。输出组合逻辑电路则根据当前状态、当前输入(米里型)决定有限状态机的输出。

总之,有限状态机应实现如下功能:根据当前状态和当前输入产生其内部状态转换的条件,根据条件实现内部状态的转换,根据当前的状态和输入(米里型)决定当前输出。

6.4.2 有限状态机的描述及设计要点

 1. 有限状态机的描述

有限状态机的描述一般包括:状态转移图、状态转移表及状态流程图。状态转移图利用有向图表示状态转移的情况,其中的节点表示状态机的状态,有方向的连线表示状态转移的方向、输入条件和输出结果。如图 6.24 所示为一个米里型有限状态机的状态转移图。



状态图有向连线: 输入/输出

AB/CD

A: 输入 A

B: 输入 B

CD: 两位输出 C、D

图 6.24 米里型有限状态机的状态转移图

由图 6.24 可以看到:这个有限状态机包括 4 个状态,分别为 state0、state1、state2 及 state3;状态机的输入有两个,一个是 A,另一个是 B;输出是一个两位(bit)为 C、D 的变量。当输入 A 为“1”时,无论输入 B 为何值,状态均要回到 state0,输出为“00”。在输入 A 为“0”的情况下,当输入 B 为“1”时,状态将发生转移并产生相应输出;当输入 B 为“0”时,状态将不发生转移,即维持在原状态并产生相应输出。

需要注意的是:一般米里型状态机的状态转移图中,输入与输出标在表示状态转移的有